

4. SEQUENTIAL STATES

1. VARIABLE

```
process (A, B, C)
```

```
  variable V: Std_logic;
```


```
begin
```

```
  V := A and B;
```

```
  V := V nor C;
```

```
  F <= not V;
```

```
end process;
```

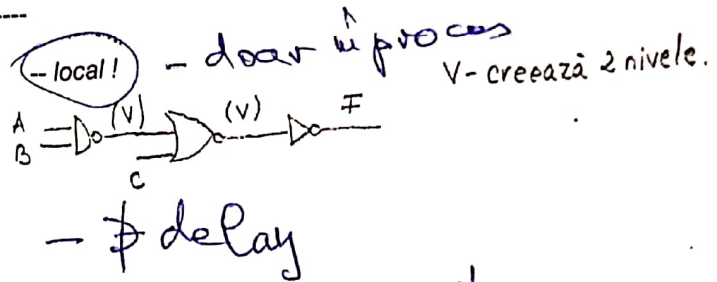

2. SIGNAL / VARIABLE

```
architecture ...
```

```
  signal F: Std_logic;
```

```
begin
```

```
  process (A, B, C)
```

```
    variable V: Std_logic;
```

```
  begin
```

```
    V := A and B;
```

```
    V := V nor C;
```

```
    F <= not V;
```

```
  end process;
```


```
  process (F)
```

```
  begin
```

```
  ...
```

```
  end process;
```

```
  ...
```

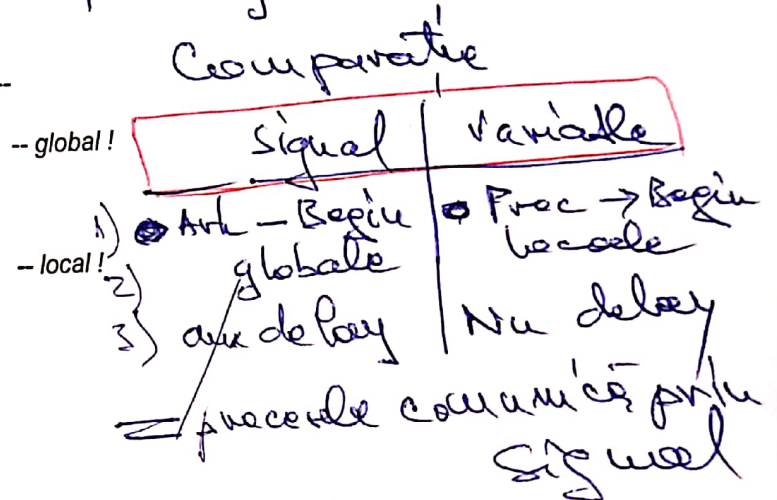

3. IF / ELSE → MUX


```
if C1 = '0' then
```

```
  V := A;
```

```
else
```

```
  V := B;
```

```
end if;
```

 


4.

```
if C2 = '1' and C3 = '1' then
```

```
  V := not V;
```

```
end if;
```

 

→ favor else

```
process (C1, C2, C3, A, B)
```

```
  variable V: Std_logic;
```

```
begin
```

```
  if C1 = '0' then
```

```
    V := A;
```

```
  else
```

```
    V := B;
```

```
  end if;
```


```
  if C2 = '1' and C3 = '1' then
```

```
    V := not V;
```

```
  end if;
```

```
  F <= V;
```

```
end process;
```

 


prog. cod

sinteza

 6. NESTED IF

```
process (C0, C1, C2, A, B, C, D)
begin
  if C0 = '1' then
    F <= A;
  else
    if C1 = '1' then
      F <= B;
    else
      if C2 = '1' then
        F <= C;
      else
        F <= D;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
```




if în lanțuite

7. ELSIF

```
process (C0, C1, C2, A, B, C, D)
begin
  if C0 = '1' then
    F <= A;
  elsif C1 = '1' then
    F <= B;
  elsif C2 = '1' then
    F <= C;
  else
    F <= D;
  end if;
end process;
```

Ac. funcție, alternativă, scrisă condensată.
(ca la ex. 6)

 Permite teste multiple cascade: se exec. doar
ramura corect. cond. logice adevărate.




8. INCOMPLETE ASSIGN

```
process (Enable, Data)
begin
  if Enable = '1' then
    Q <= Data;
  end if;
end process;
```

fără else
=> circ. cu memorie


-- transparent latch!

 

9. CASE

```
case SEL is
  when "00" =>
    F <= A;
  when "01" =>
    F <= B;
  when "10" =>
    F <= C;
  when "11" =>
    F <= D;
  when others =>
    F <= 'X';
end case;
```

-- nu elemente comune!

 

MUX 4 -> 1

vhdl_ex

10. OR COND ----- sau (se pot acoperi m.m. cazuri într-o sg. ramură)

```

case ADDRESS is
  when 16 | 20 | 24 | 28 =>
    A <= '1';
    B <= '1';
  when others =>
end case;

```

1 → SKU
 } → stări recr. se separă prin (i)
 nu se modifică mimic
 (se memorează vechea val. a lui A, B)

11. DOMAIN COND -----

```

case ADDRESS is
  when 0 to 7 =>
    A <= '1';
  when 8 to 15 =>
    B <= '1';
  when 16 | 20 | 24 | 28 =>
    A <= '1';
    B <= '1';
  when others =>
    null;
end case;

```

(*) adresa cuprinde între 0 și 7 (adică 8 adrese)
 acoperă un întreg subdomeniu.
 La m.m. WHEN-uri e interes să avem elem. comune.
 no action (nu se schimbă mimic)
 A, B sunt puse pe 0


12. COMPARISON IF- CASE

```

if SEL(1) = '1' then
  F <= A;
elsif SEL(0) = '1' then
  F <= B;
else
  F <= C;
end if;

```

-- IF priority

 

Wired Log = nr. if → lent
 $n \times (1-2 \text{ ms})$


13.

```

case SEL is
  when "10" =>
    F <= A;
  when "11" =>
    F <= A;
  when "01" =>
    F <= B;
  when others =>
    F <= C;
end case;

```

-- CASE paralel test !

 

14.

```

if SEL = "00" then
  F <= A;
elsif SEL = "01" then
  F <= B;
elsif SEL = "10" then
  F <= C;
else
  F <= D;
end if;

```

-- No FPGA !


if / case
 > priorit. / ≠ priorit.
 Lent - $n \times \text{nivele}$ / Rapid - nivel

15. -----

```

case SEL is
  when "00" =>
    F <= A;
  when "01" =>
    F <= B;
  when "10" =>
    F <= C;
  when others =>
    F <= D;
end case;

```

 

16. FOR LOOPS -----

```

for I in 0 to 3 loop
  F(I) <= A(I) and B(3-I);
  V := V xor A(I);
end loop;

```

-- [Lab:] for Loop_par in Range loop
-- end loop [Lab];

$\Rightarrow m=4$ copie p
copie for

```

for I in 3 downto 0 loop
  F(I) <= A(I) and B(3-I);
  V := V xor A(I);
end loop;

```

-- descendent range

17. -----

```

process (A, B)
  variable I: Std_logic;

```

\rightarrow se initializează cu 0

begin

```

  for I in 0 to 3 loop
    F(I) <= A(I) and B(3-I);
    V := V xor A(I);
  end loop;

```

-- I local !

contor for

\rightarrow i se initializează cu 1.

end process;

18. MULTIPLE COPY -----

```

process (A, B)
  variable V: Std_logic;

```

begin

```

  V := '0';

```

```

  for I in 0 to 3 loop
    F(I) <= A(I) and B(3-I);
    V := V xor A(I);
  end loop;

```

\rightarrow signal declarat în arhitectură, pt. a fi vizibil rezultatul înafara procesului;

```

  G <= V;
end process;

```


end process;

19. LOOP -----
loop

...
exit;
...
exit when CONDITION;
...

end loop;

presunță facilități de ieșire din LOOP

20. EXIT Label WHEN -----

(L1) for I in 0 to 7 loop
(L2) for J in 0 to 7 loop
C := C + 1;

exit(L2) when A(J) = B(I); -- label shows which loop exit !

exit(L1) when B(C) = 'U';

end loop (L2);
end loop (L1);

nu sunt obligatorii.

2 for imbricate

obligatoriu utilizarea etichetelor (L1, L2)

21. -----

Main; for I in 0 to 15 loop

...
next Main when Reset = '0'; -- jmp to begin !

end loop Main;

bucla nu se mai execută până la sfârșit, dacă Reset = '0' se sare la începutul lui FOR și se incrementează contorul.

22. TEST BENCH CLOCK -----

ClockGenerator_1: process

begin

for I in 1 to 1000 loop

Clock <= '0';

wait for 5 NS;

Clock <= '1';

wait for 10 NS;


end loop;

wait;

end process ClockGenerator_1;

-generator de CLK pt. TESTBENCH, dar cu nr. limitat de taste.

-- eqv: while NOW < 15 US

 

23. -----

ClockGenerator_3: process

begin

loop

Clock <= '0';

wait for 5 NS;

Clock <= '1';

wait for 10 NS;

exit when NOW >= 15 US;

NOW - ceas implicit = timp simulat

```

end loop;

wait;
end process ClockGenerator_3;

```

24. -----
 process (A, B, C, D) -- priority coder ?
 variable V: Std_logic_vector(3 downto 0);

```

begin
  V(3) := A;
  V(2) := B;
  V(1) := C;
  V(0) := D;
  F <= 0; (0, X)

```

```

  for I in 0 to 3 loop
    if V(I) = '1' then
      F <= I;
      exit;
    end if;
  end loop;

```

```

end process;

```

codor prioritate

	D	C	B	A
i	0	1	2	3

prioritate scade

→ F - continue indicele variabilei
~~este~~ ca cea mai mare prioritate

25. -----
 architecture V2 of AOI is
 signal AB, CD, O: STD_LOGIC;

```

begin
  AB <= A and B after 2 NS;
  CD <= C and D after 2 NS;
  O <= AB or CD after 2 NS;
  F <= not O after 1 NS;
end V2;

```

-- event assign !

✓ ≠ proces

26. -----
process (A, B)

```

begin
  AB <= A and B after 2 NS;
end process;

```